
Nama :

Kelas :
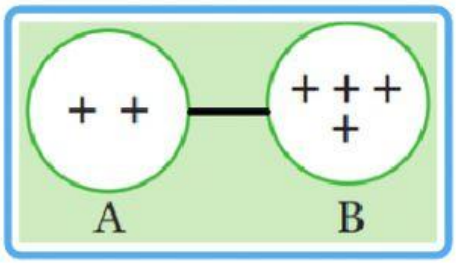
# Arus Listrik

Perhatikan gambar berikut dan jawab pertanyaannya dengan benar!




Arus listrik mengalir dari ..... ke .....

Arus elektron mengalir dari ..... ke .....

Berdasarkan gambar tersebut, maka syarat arus listrik mengalir adalah:

1.

2.

3.

LIVEWORKSHEETS