EXAMEN DE

3er. Parcial


CECyTE Baja California



Resuelve el siguiente examen, solo tienes una oportunidad.

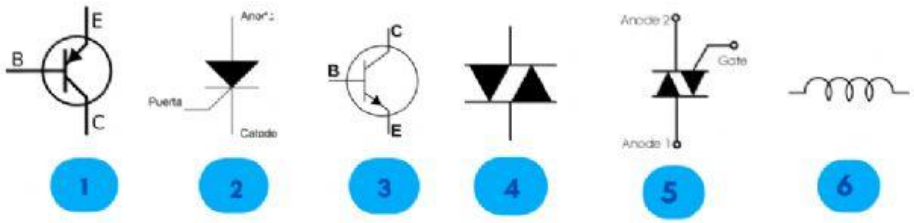1. Escribe el número que corresponde a cada concepto de acuerdo a la onda senoidal que se muestra (Valor 6 puntos)


- DIAC
- TRIAC
- Transistor PNP
- SCR
- Transitor NPN
- Bobina





1 2 3 4 5 6

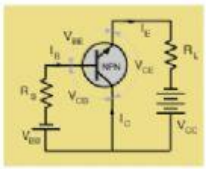2. En el siguiente ejercicio UNE CON LAPIZ la respuesta correcta (Valor 4 puntos).

- Amplificador Base Comun
- Amplificador Emisor Comun
- Amplificador Colector Comun



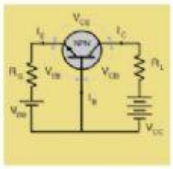

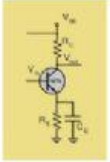

LIVEWORKSHEETS