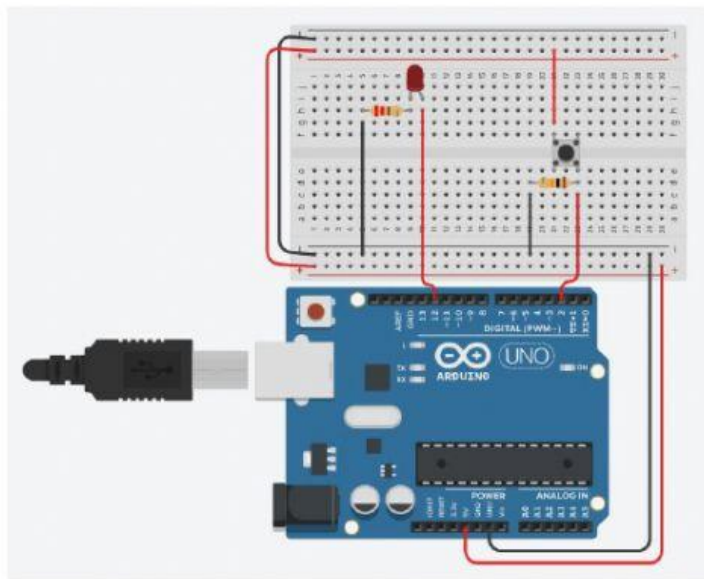


Donat el següent circuit, assenyala (SI/NO) quin dels codis següents farà que s'encengui el led al prémer el pulsador i s'apagui al deixar-lo anar:



```

definir Pulsador en leer pasador digital 3
si Pulsador = ALTA entonces
  definir pasador 12 en ALTA
si no
  definir pasador 12 en BAJA
  
```

```

definir Pulsador en leer pasador digital 2
si Pulsador = BAJA entonces
  definir pasador 12 en ALTA
si no
  definir pasador 12 en BAJA
  
```

```

si leer pasador digital 2 > ALTA entonces
  definir pasador 12 en ALTA
si no
  definir pasador 12 en BAJA
  
```

```

si leer pasador digital 2 = ALTA entonces
  definir pasador 12 en ALTA
si no
  definir pasador 12 en BAJA
  
```

