SIMBOL GERBANG LOGIKA

Tentukan simbol gerbang logika berikut ini dengan benar!

OR •

AND •

NOT •

NOR •

NAND •

XOR •

XNOR •

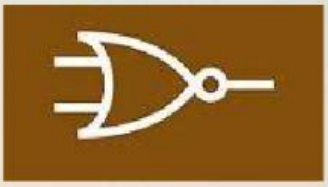

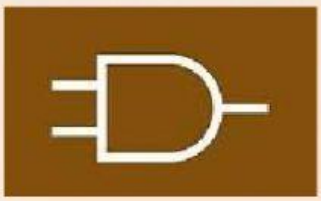

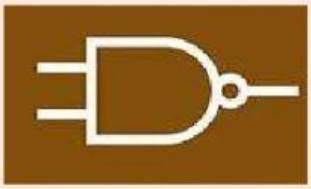

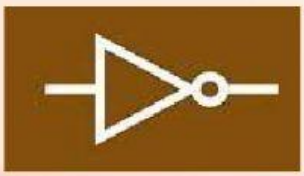

rawpixel

LIVEWORKSHEETS