

LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS

5º Y 6º DE PRIMARIA

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SELECCIONANDO 1 DE LAS DOS OPCIONES DE RESPUESTA QUE SE TE DAN.

1. ¿Qué es un circuito eléctrico?

_____

2. Menciona a los elementos del circuito eléctrico

_____

3. ¿Cuál es la función de los conductores?

_____

4. El generador produce_____

5. ¿Qué tipos de generadores hay?_____

6. ¿Cuáles es la función de los receptores?

_____

7. Selecciona si son verdaderas o falsas las siguientes frases:
   - Se denomina circuito eléctrico a la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica: _____
   - Los metales son malos conductores: _____
   - El interruptor controla cuando circula la corriente y cuando no _____
   - Las baterías recargables son parecidas a los paneles fotovoltaicos, pero no se pueden recargar cuando se agotan:_____