EVALUASI



Ayo, kita pasangakan beberapa alat listrik di bawah ini berdasarkan fungsinya!



Alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik



Menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub



Konduktor yang mengalirkan arus listrik



Mengubah energi listrik menjadi cahaya