مدرسة الزوراء 2 للتعليم الأساسي ح 2 — مادة العلوم للصف الثامن

مجلس 2 – نطاق 6 — بداية الدرس 4.2 جزء 3

اسم الطالبة:.....

الصف: الثامن/ .....

1. صل بين المكونات الأساسية للدائرة و الصورة المناسبة لها ؟

مصدر الطاقة الكهربائية

جهاز كهربائي

موصل الكهرباء

2 .استخدم شكل الدائرة الكهربائية البسيطة للإجابة عن الأسئلة التالية :

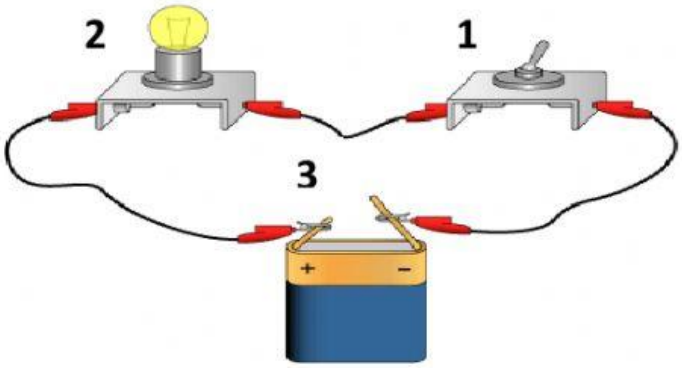

مصدر التيار الكهربائي في الدائرة هو رقم . ☐

نغلق الدائرة الكهربائية و نفتحها بواسطة رقم ☐

الجهاز الكهربائي في الدائرة الكهربائية هو رقم ☐

LIVEWORKSHEETS

3-في أي شكل من الأشكال التالية يُضيء المصباح ؟

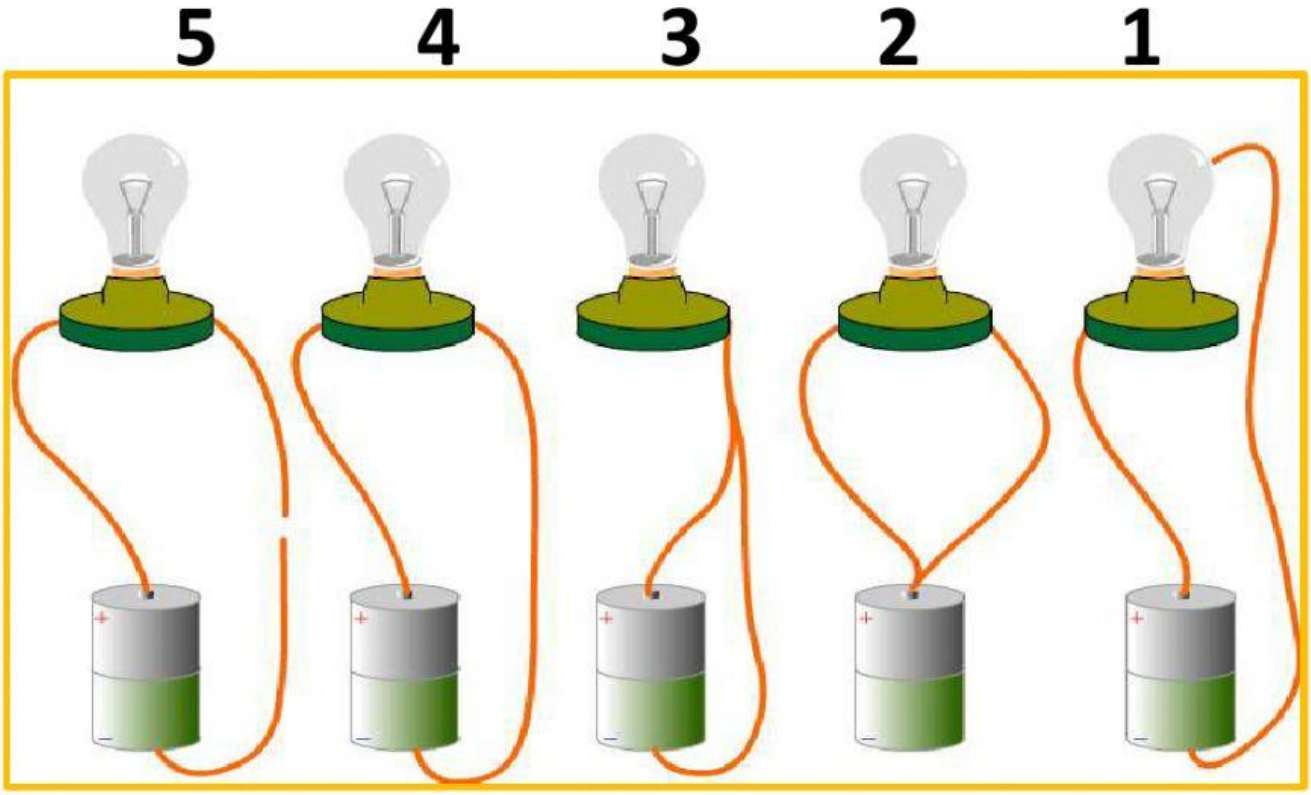

LIVEWORKSHEETS