LEMBARAN KERJA SAINS TAHUN 2

NAMA : ..... **TARIKH : .....**

KONDUKTOR DAN PENEBAT

Aktiviti 2: Pilih objek(konduktor) yang boleh menyalakan mentol.
*** Klik kotak dan pilih jawapan bagi setiap gambar.**

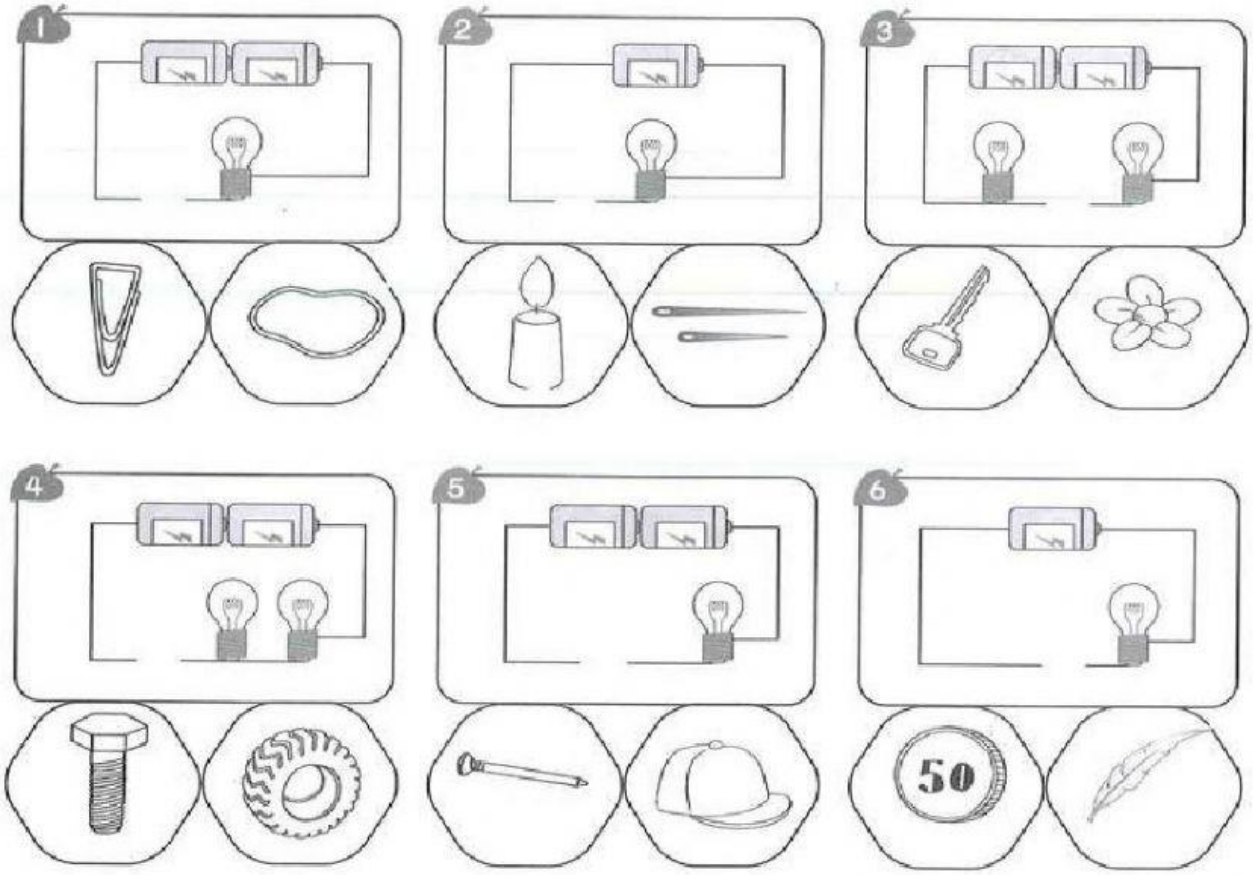

Aktiviti 3: Pilih jawapan yang betul.
*** Klik satu jawapan yang betul.**

1. **Kita perlukan (suis / pemadam), mentol dan sel kering yang disambung pada wayar penyambung untuk membentuk satu litar elektrik.**
2. **Bahan yang boleh mengalirkan elektrik dikenali sebagai (konduktor / penebat).**
3. **Bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik dikenali sebagai (konduktor / penebat).**
4. **Objek (logam /plastik) tidak boleh mengalirkan elektrik.**
5. **(Suis / mentol) digunakan untuk melengkapkan atau memutuskan litar elektrik.**

@CheguNurul