Atividade de ciências 17.11.20

1- Leia o capítulo 12 e responda a seguir, relacionando o nome ao termo

Componentes do circuito elétrico

Pronto para o desafio 1?

Copie o desenho ao lado em seu Diário de Bordo.


Agora, identifique cada componente do circuito elétrico escrevendo o nome que ele recebe.

diário de bordo

Fio condutor

Gerador

Lâmpada (resistor)

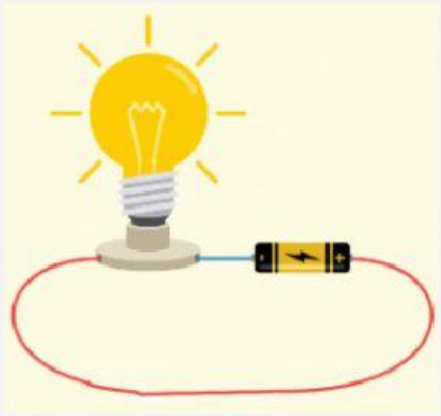

2- Relacione o termo á função

Fio condutor

Gerador


Lâmpada (resistor)

Responsável por gerar energia elétrica para o circuito.

Dispositivo que consome energia elétrica.

Responsável por conduzir energia elétrica no circuito.

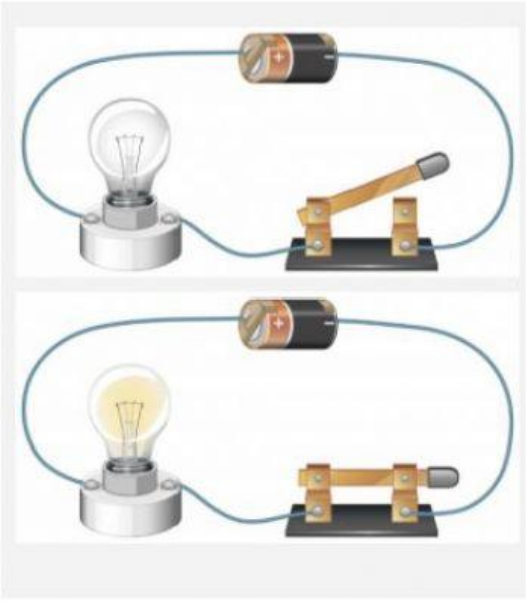3- Preencha as explicações com os termos corretos



O _____ elétrico está _____ porque o interruptor não está ligado, então, a lâmpada está _____.

O _____ elétrico está _____ porque o interruptor está ligado, então, a lâmpada está _____

circuito *acesa* *fechado* *apagada* *circuito* *aberto*