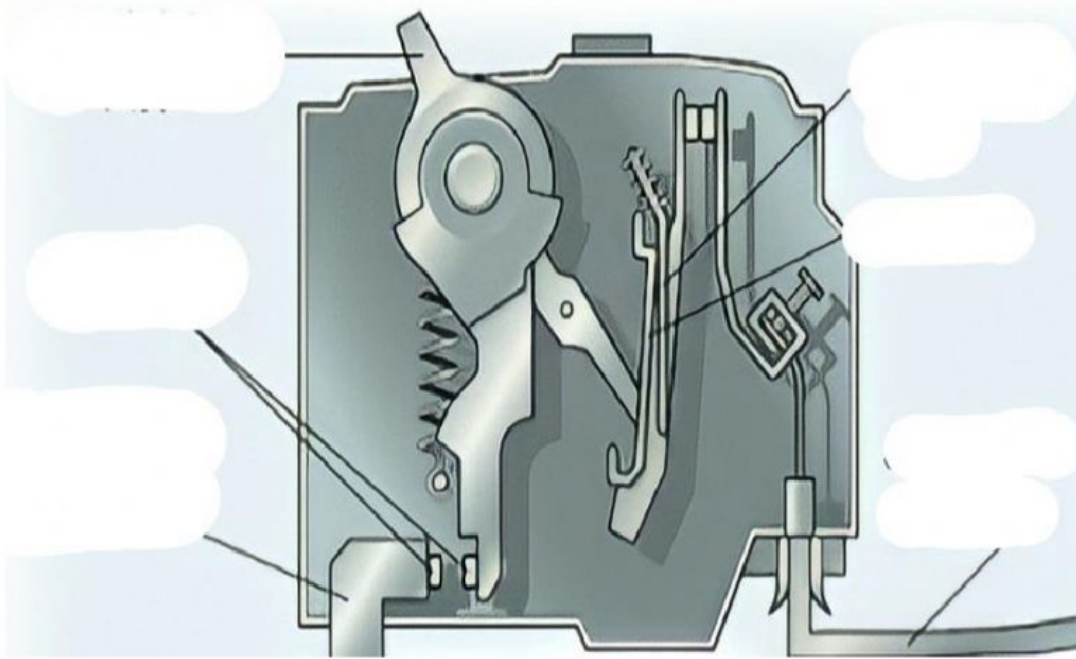


ضعي الكلمات في المكان المناسب

قاطع الدائرة الكهربائية



المزلاج التيار الخارج نحو الاحمال التيار القادم من المفتاح المركزي ذراع المفتاح

الشريط الفلزي المزدوج قاطع الدائرة الكهربائية

