## 7.1 Litar Elektrik

**A** Namakan komponen yang terdapat dalam litar elektrik di bawah. SP 7.1.1

Sel kering | Mentol | Suis | Wayar penyambung

1.

2.

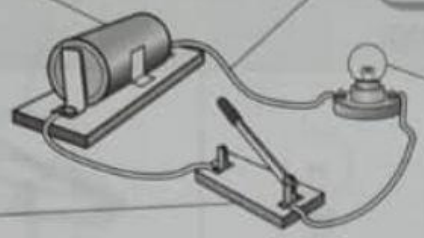

3.

4.

**B** Padankan komponen litar elektrik dengan kegunaannya. SP 7.1.2

Menyambungkan dan memutuskan litar elektrik

Membekalkan tenaga elektrik

Mengeluarkan cahaya

Menyambungkan litar dengan komponen-komponen elektrik

SP 7.1.1 Mengenal pasti komponen dalam litar elektrik iaitu sel kering, mentol dan suis
SP 7.1.2 Menerangkan fungsi komponen dalam litar elektrik lengkap

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.