ورقة عمل

الصف: الخامس	الدرس: تمثيل الدائرة الكهربية بالرموز
اسم الطالب:	

سؤال: صِل كل جزء من أجزاء الدائرة الكهربائية بالرمز المناسب:

سلك موصِّل	
مفتاح كهربائي (مفتوح)	
مفتاح كهربائي (مغلق)	
خلية كهربائية	
مصباح كهربائي	
بطارية	