# LKPD

*LISTRIK SEARAH (DC)*
*Muhammad Sifa'i,S.Pd.*

Nama Kelompok:

Petunjuk LKPD:

1. Kerjakan LKPD bersama kelompok kalian
2. Ikuti arahan dari Pak Sifa'i
3. Kerjakan secara lengkap

Langkah-langkah percobaan

- Siapkan handphone android kalian
- Buka grup kelas kalian
- Klik link yang dikirimkan oleh Pak Sifa'i
- Lalu ikuti penjelasan Pak Sifa'i

Buatlah rangkaian listris seperti berikut!

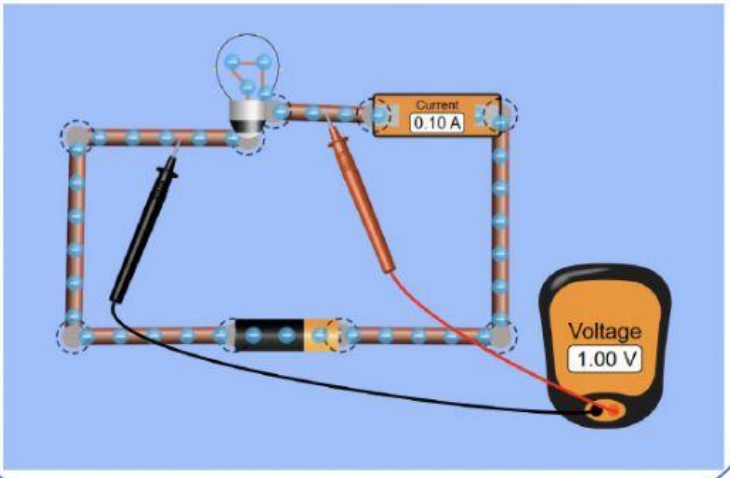


Tuliskan hasil percobaan kalian ke dalam tabel berikut!

| Hambatan (R) | Tagangan (V) | Kuat Arus (I) | Keadaan Lampu |
|---|---|---|---|
| 10 Ω | 1 V | | |
| 10 Ω | 5 V | | |
| 10 Ω | 10 V | | |
| 10 Ω | 15 V | | |
| 10 Ω | 20 V | | |

Mengapa keadaan lampu pada tabel tersebut berbeda-beda terangnya? Jelaskan!

LIVEWORKSHEETS

Dari tabel diatas apa yang mempengaruhi nilai dari kuat arus?

Dari percobaan yang telah kalian lakukan kesimpulan apa yang dapat kalian ambil

LIVEWORKSHEETS