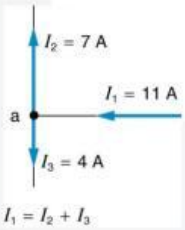


Circuitos Rc y Reglas de Kirchhoff



Pareo

Una los elementos de la izquirda con los de la derecha



$I_1 = I_2 + I_3$



LIVEWORKSHEETS