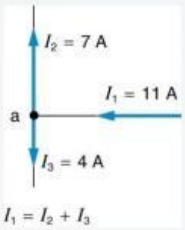


Parámetros de Circuitos Rc y Reglas de Kirchhoff



Completar

llene los espacios en blanco con las respuestas correctas



$I_1 = I_2 + I_3$



LIVEWORKSHEETS