
Parámetros de Circuitos Rc

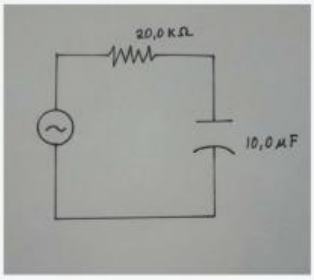Obtenga los parámetros solicitados del siguiente circuito funcionando a 1,00 KHz





- Pregunta 1. Tiempo de carga



- Pregunta 2. Reactancia capacitancia

LIVEWORKSHEETS