
Reglas de Kirchhoff

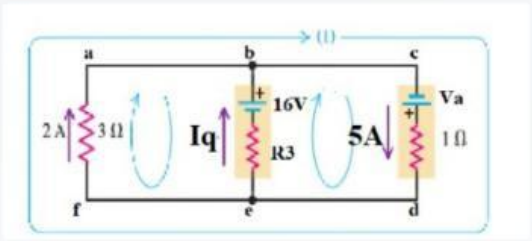Las preguntas 3 y 4 están relacionadas con el diagrama de circuito de un cargador de baterias.





- Pregunta 3. Ecuación del nodo e (sin unidades y con los valores conocidos)

- Pregunta 4. ecuación de la malla abcdefa (De su respuesta tomando en cuenta los signos ya sea positivo o negativo)



LIVEWORKSHEETS