บทที่ 1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

- กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
- วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานแตกต่างกันอย่างไร

LIVEWORKSHEETS