التمرين الأول :

أتعرف عناصر الدارة الكهربائية بكتابة اسم كل عنصر مشار إليه بسهم

المصباح | الأسلاك | الخلية | القاطعة

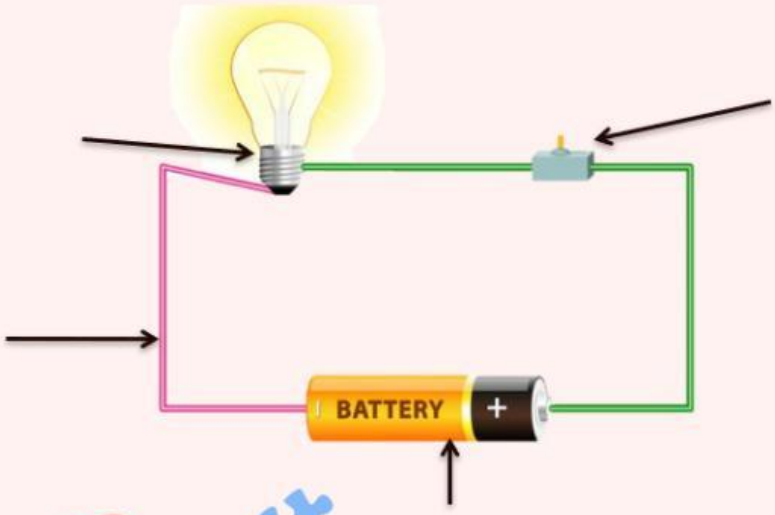

LIVEWORKSHEETS