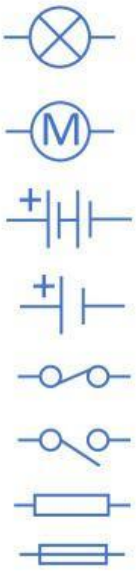
1. Une con líneas el nombre de cada componente con su símbolo



Motor

Fusible

Batería

Resistencia


Interruptor abierto

Interruptor cerrado

Bombilla

Pila

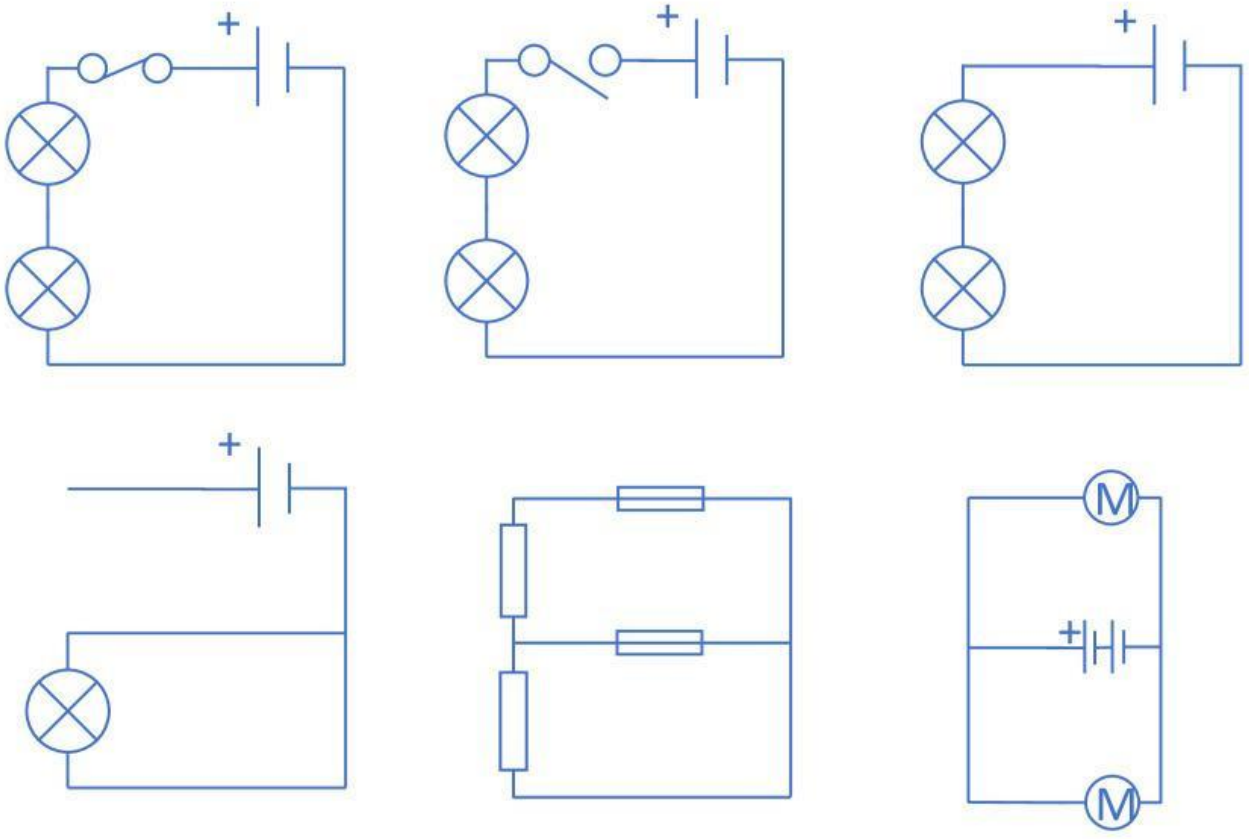2. Indica si encienden o no los siguientes circuitos:



3. Indica el nombre según el concepto dado:

Interruptor | Motor | Bombilla | Fusible | Resistencia

Genera energía lumínica.
Consume energía para evitar que la pila dañe un bombillo.
Apaga y enciende el circuito.
Gira con la electricidad para transmitir movimiento.
Se rompe (quema) cuando hay mucha corriente en el circuito.

LIVEWORKSHEETS