أكتب نوع كل من الدوائر الكهربائية الآتية :

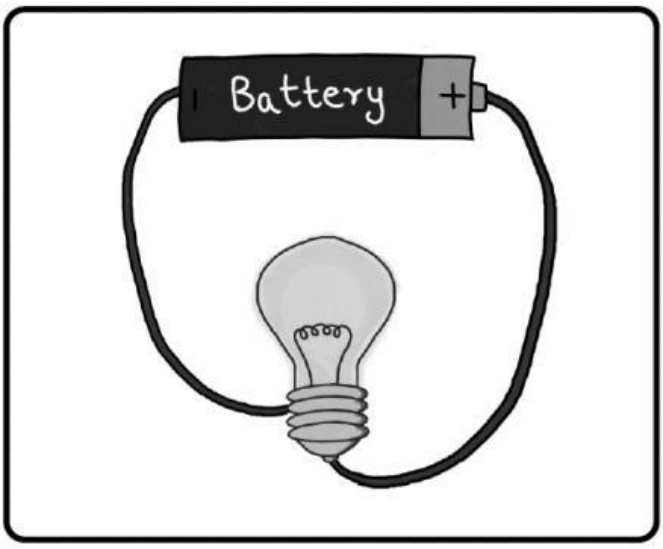

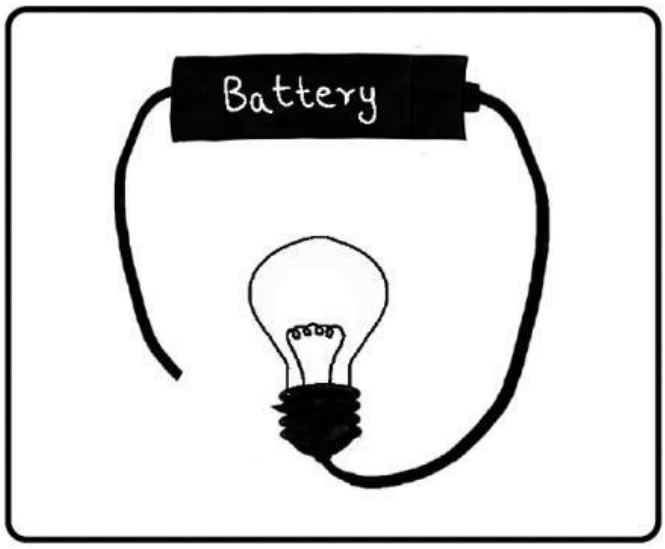

....

أكتب أجزاء الدائرة الكهربائية الآتية :

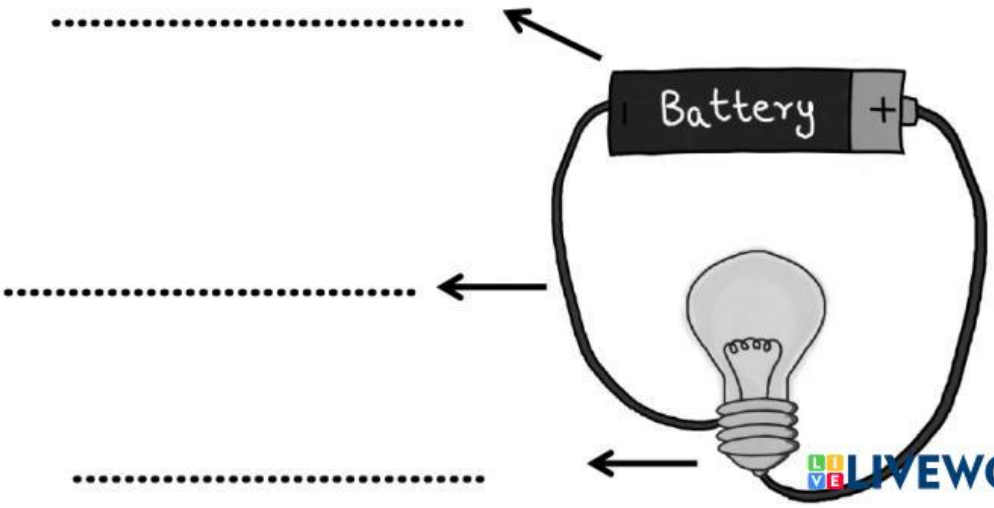

.....

.....

.....

LIVEWORKSHEETS