FICHA DE CIRCUITO ELÉCTRICOS

1. Une mediante flechas



PILA



FUSIBLE



BOMBILLA



MOTOR



TIMBRE



INTERRUPTOR



PULSADOR



RESISTENCIA



CONMUTADOR





















2. Completa la siguientes frases:


- Los ……. originan y proporciona la energía necesaria para que los electrones se mantengan en movimiento
- Los ……. son dispositivos que transforman la energía eléctrica que reciben en otro tipo de energía útil
- Los ……. dirigen o interrumpen a voluntad el paso de la corriente eléctrica
- Los ……. conectan los distintos elementos del circuito permitiendo el flujo de electrones
- Los ……. interrumpen el paso de la corriente cuando esta es muy elevada; así evitan que los demás elementos del circuito sufran daños


LIVEWORKSHEETS

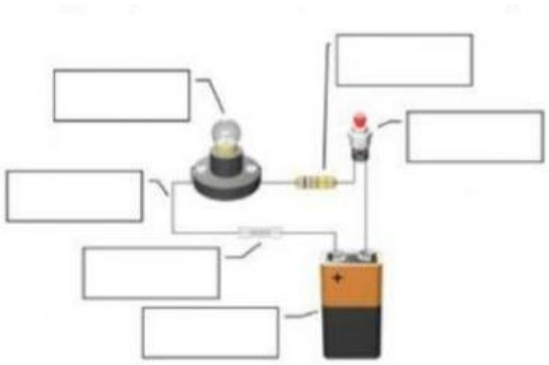
3. **Enumera los distintos elementos de estos circuitos:**




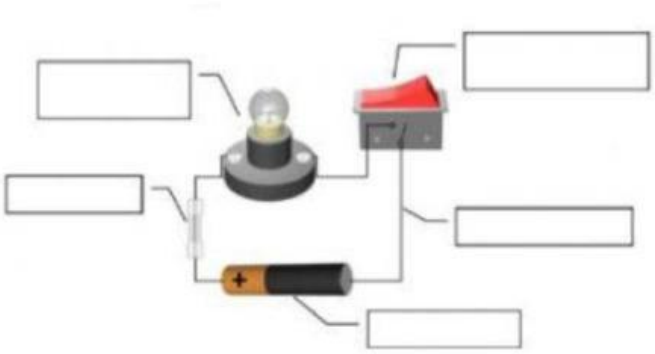

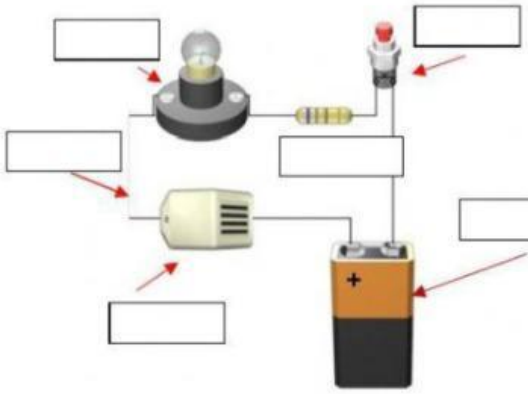

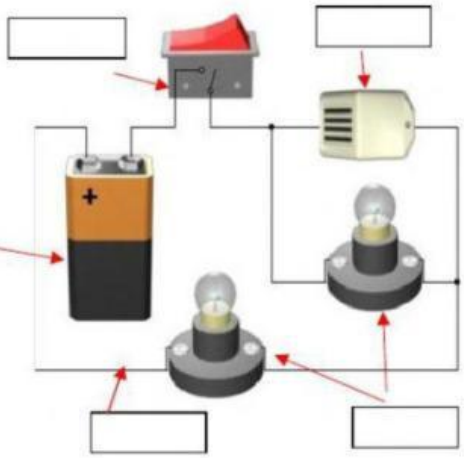

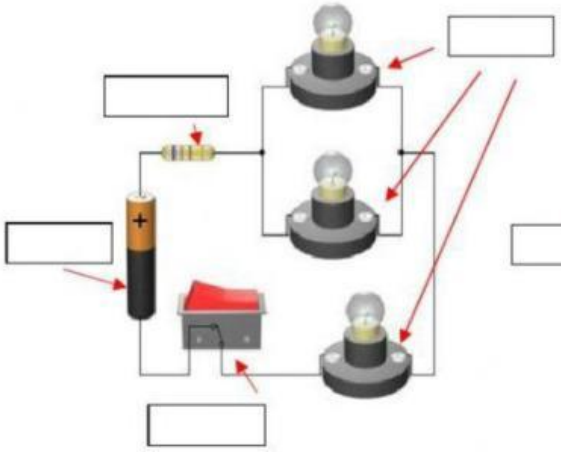

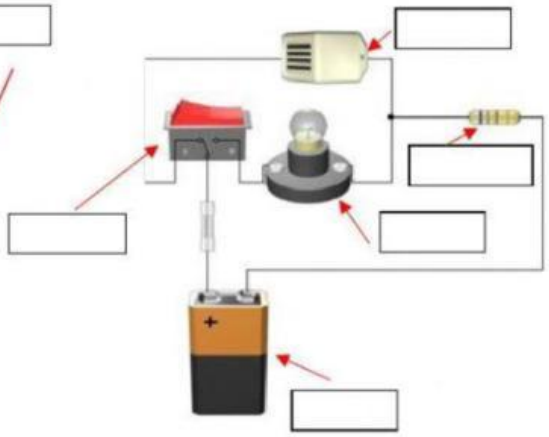

LIVEWORKSHEETS