# Circuitos

**I Escribe las unidades (la palabra completa) de:**


**a) Resistencia:_____**

**b) Intensidad de corriente:_____**

**c) Diferencia de potencial (voltaje):_____**

**II Resuelve los ejercicios, escribe los resultados truncando a décimos.**

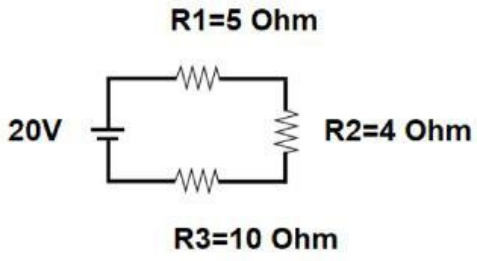**a) Calcula lo que se pide abajo, escribe unidades de manera abreviada. En el caso de la resistencia escribe la palabra completa.**



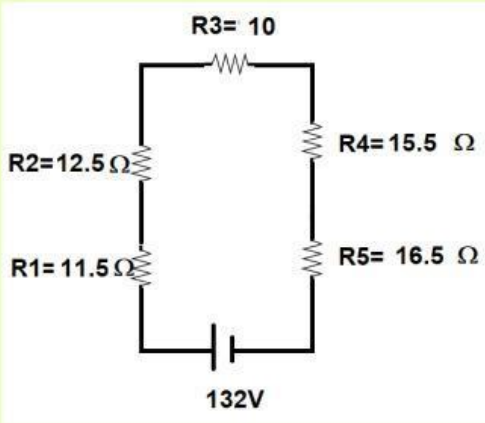

$R_t$ = $V_t$= $I_t$=

$V_1$= $I_1$=

$V_2$= $I_2$=

$V_3$= $I_3$=

**b) Calcula lo que se pide abajo, escribe unidades de manera abreviada. En el caso de la resistencia escribe la palabra completa.**




$R_t$ = $V_t$= $I_t$=

$V_1$= $I_1$=

$V_2$= $I_2$=

$V_3$= $I_3$=

LIVEWORKSHEETS