
Картка-завдання№1

1. Визначити відповідність «контактів магнітного пускача до їх функцій» Згідно схеми включення

1) контакти магнітного пускача №1 необхідні..

2) контакти магнітного пускача №2 необхідні..

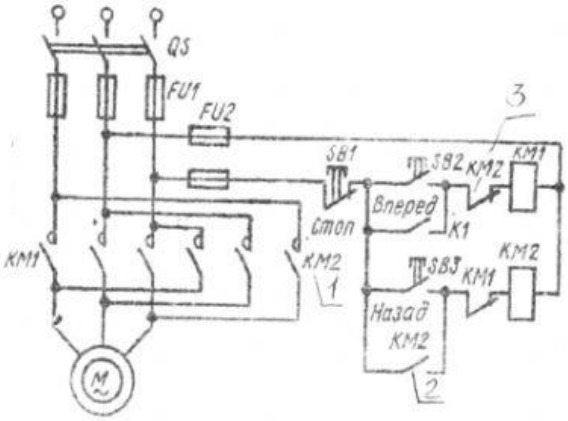3) контакти магнітного пускача №3 необхідні...



а) для блокування кнопки
б) для блокування роботи магнітного пускача КМ2
в) для запуску двигуна у зворотньому напрямку

2. Встановити відповідність та доповніть пуск асинхронних двигунів …..

1) з потужністю до 10—20 кВт здійснюють..	а) перемиканням обмотки статора з зірки на трикутник
2) з короткозамкненим ротором обмотка статора якого з'єднана в зірку здійснюється..	б) вмиканням обмотки статора через реактор
3) з короткозамкненим ротором обмотка статора якого з'єднана в трикутник здійснюється....	в) підключенням безпосередньо в мережу
4) з фазним ротором здійснюється.....	г) вмиканням пускового реостата в обмотку ротора

3. Чому магнітопровід трансформатора виготовляють з ізольованих пластин електротехнічної сталі?

а) для спрощення технології виготовлення
б) для зменшення маси трансформатора
в) для зменшення магнітних втрат
г) для зменшення теплових і магнітних втрат

LIVEWORKSHEETS