
Circuitos elétricos - 9.º ano

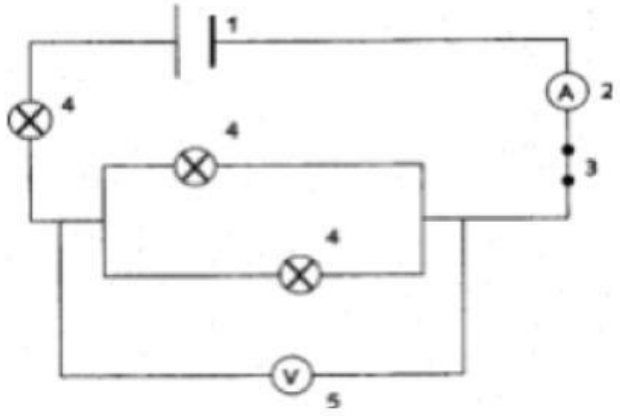Identifica cada um dos componentes, no circuito eléctrico seguidamente apresentado, completando a legendadafigura:



1. - _____
2. - _____
3. - _____
4. - _____
5. - _____

amperímetro	Interruptor fechado	voltímetro
Pilha ou gerador	lâmpada	

LIVEWORKSHEETS