
มฐ. ว2.3 ป.6/1

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....


ใบงาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกแผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้าให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้


1.

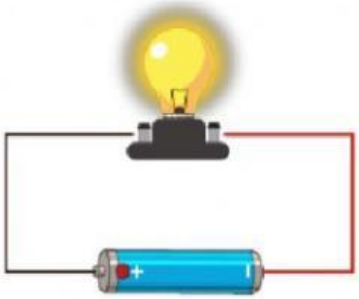


○

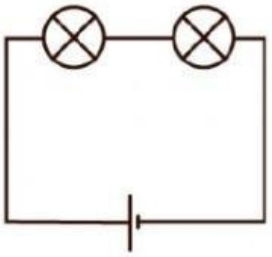


2.

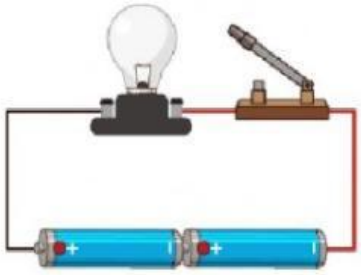


○

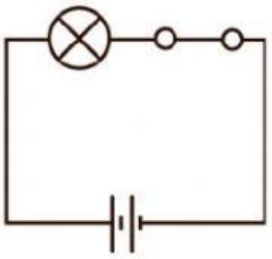


3.

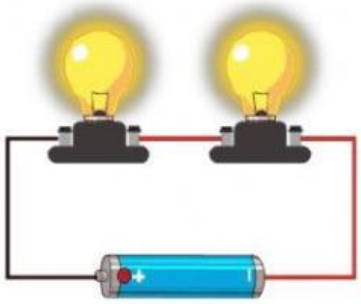


○

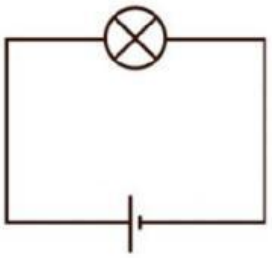

4.

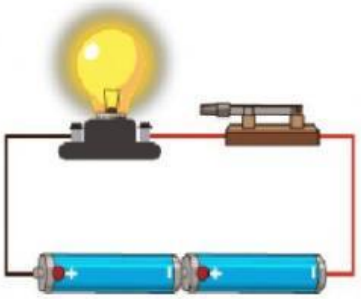

○

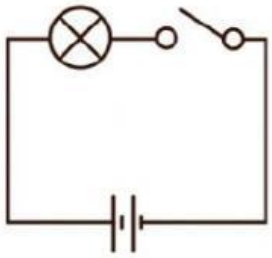

LIVEWORKSHEETS

LIVEWORKSHEETS