مدرسة الكعبان الابتدائية الإعدادية الثانوية بنات

ورقة عمل -1	الهدف: تقارن الطالبة بين توصيل المكثفات على التوالي والتوازي .
الصف -11 علمي	المعيار : P1012

اسم الطالبة: .....

وجه المقارنة	التوصيل على	التوصيل على
رسم تخطيطي	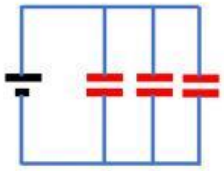	
الشحنة الكهربائية		
فرق الجهد الكهربي		
السعة المكافئة		

LIVEWORKSHEETS

مدرسة الكعبان الابتدائية الإعدادية الثانوية بنات

LIVEWORKSHEETS