تقييم الهدف

أن تقارن الطالبة بين أنواع الدوائر الكهربائية

السؤال: قارني بين دائرة التوصيل على التوازي والتوصيل على التوالي في الجدول التالي:

مسار واحد	**لا ينقطع التيار**	**لا تتغير شدة الإنارة**
أكثر من مسار	**ينقطع التيار**	**تضعف الإنارة**

وجه المقارنة	التوصيل على التوازي	التوصيل على التوالي
شكل الدائرة	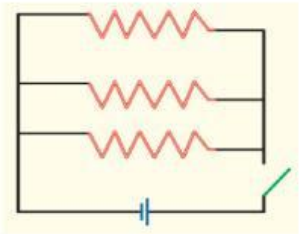	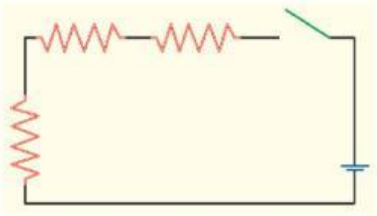
عدد المسارات التيار الكهربائي (مسار واحد – أكثر من مسار)		
انقطاع التيار الكهربائي عند انقطاع أحد المصابيح (لا ينقطع – ينقطع)		
شدة الإنارة عند زيادة عدد المصابيح (لا يتغير – يضعف)		

إعداد: أ.موزة الكعبي إشراف: أ.فاطمة فؤاد المديرة المساعدة:رهان حسن مديرة المدرسة: أ.هيا النعيمي

LIVEWORKSHEETS