Instruments de mesura

Instrument	Símbol	Connexió
Voltímetre: mesura el voltatge d'un component en un circuit	—(V)—	En paral·lel
Amperímetre: mesura la intensitat que passa per un component en un circuit	—(A)—	En sèrie
Ohmímetre: mesura la resistència d'un resistor	—(Ω)—	En paral·lel sense voltatge
Multímetre: mesura el voltatge, la intensitat, la resistència i d'altres magnituds	Depèn de la magnitud mesurada	Depèn de la magnitud que ha de mesurar

Muntatge 1	
Material: • 1 voltímetre • 1 bombeta • 1 pila 9 V • Cables • 1 interruptor	**Esquema elèctric** 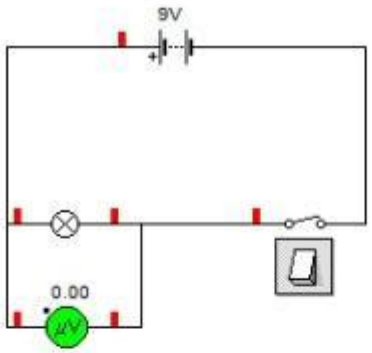

Muntatge 2	
Material: • Amperímetre • 1 bombeta • 1 pila 9 V • Cables • 1 interruptor	**Imatge del circuit** 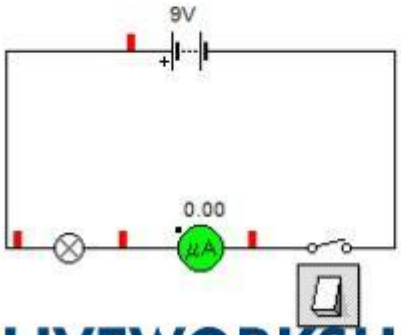

LIVEWORKSHEETS