Examen Tecnologia: Llei d'Ohm, circuits en Sèrie i en Paral·lel

Nom:

1. a) Tenim una làmpada amb una bombeta que necessita **15 V** per emetre llum i té una resistència de **5 Ω**. Quina intensitat hi circularà? (1 punt)

V =

I =

R =

Fòrmula:

Operacions:

Resposta:

LIVEWORKSHEETS