วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์

ให้นักเรียนโยงเส้นสายไฟตาม ● และเขียนชื่ออุปกรณ์ลงในช่องว่างให้ให้ถูกต้อง

L N

N

L

ชื่อ.....ชั้นเลข.....ที่.....

LIVEWORKSHEETS