LEMBAR JAWABAN KAPASITOR

a. Ctot = F

b. Q1= C

Q2= C

Q3= C

Q4= C

Q5= C

Q6= C

c. V1 = V

V2= V

V3= V

V4= V

V5= V

V6= V

d. W1 = J

W2= J

W3= J

W4= J

W5= J

W6= J

LIVEWORKSHEETS