KINGDOM OF BAHRAIN
Ministry of Education

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

مدرسة الرفاع الشرقي الابتدائية للبنين

نشاط درس استكشاف الكهرباء

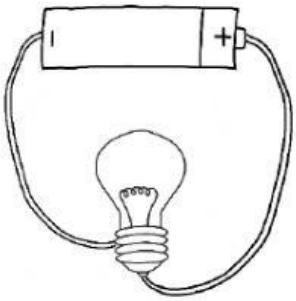

- **ارتب خطوات عمل المصباح في الدائرة الكهربائية (١-٣):**

☐ تسري الكهرباء في الدائرة الكهربائية.

☐ يضيء المصباح الكهربائي.

☐ تغلق الدائرة بالمفتاح الكهربائي.

- **أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة:**

الساكنة	البطاريات	البرق	المتحركة

١. عندما تسري الكهرباء في الأسلاك تكون الكهرباء .....

٢. الكهرباء التي تكون شحنات لا يمكن رؤيتها هي الكهرباء .....

٣. نحصل على الكهرباء من.....

٤. من مصادر الكهرباء الساكنة .....

- **اضع صح اسفل الدائرة الكهربائية التي يضيئ فيها المصباح:**

إعداد: أ.مريم عبّاس

منسقة القسم: أ. هيا محمد بني هاني

طموح، بناء وارتقاء، جيل يسمو بعطاء

المديرة المساعدة
أ.مريم العازمي

مديرة المدرسة
أ.خولة الرفاعي

LIVEWORKSHEETS