Electricitat Miniexamen 2.Tecnologia 3r ESO

NOM: . . . . . Data:

curs i grup: . . . . . .

1. **Resol el circuit:**

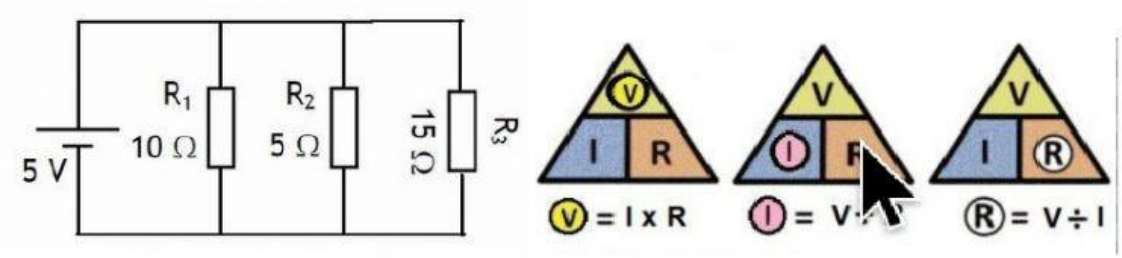

	R_1	R_2	R_3	total
R				
V				
I				

LIVEWORKSHEETS