Nombre del grupo:

Los elementos del circuito eléctrico

Completa:

SÍMBOLO	NOMBRE	FUNCIÓN
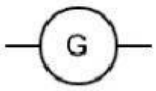		
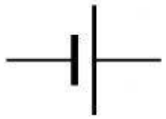		
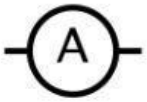		

LIVEWORKSHEETS