SAINS : TAHUN 2

Unit 7 : Elektrik – Membina litar elektrik

Tonton video

Kredit video : myGuru YouTube

Rujuk buku teks Sains

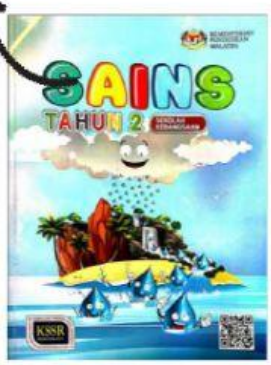

muka surat 77

SAINS : TAHUN 2

Unit 7 : Elektrik – Membina litar elektrik

Susun langkah membina litar elektrik yang betul

1

2

3

4

Tutup suis dan perhatikan keadaan mentol untuk memastikan litar adalah lengkap

Pasangkan mentol pada pemegang mentol.

Pasangkan sel kering pada pemegang sel kering

Sambung semua komponen dengan wayar penyambung

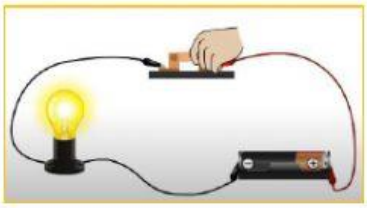

LIVEWORKSHEETS