选出正确的答案。

1

- P是电流的来源
- P拥有正极和负极


根据上面的说明，P是_____。

A 灯泡　　B 干电池　　C 开关


2

哪项是完整的电路？


A

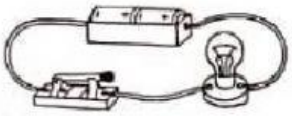

B

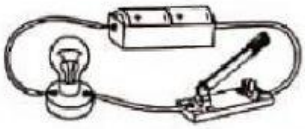

C

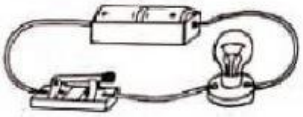


3

哪一项元件功能的说明是**正确**的？

	电路元件	功能
A		连接电路的元件。
B		控制电流的流通。
C		提供电流。

4

右图显示一个电路，当按下开关后，灯泡却不会发亮。为什么？

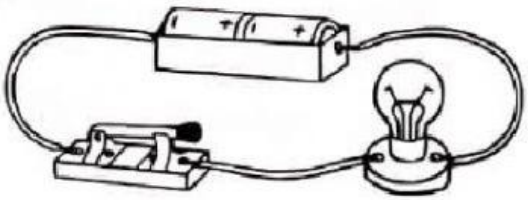


A 干电池装置错误

B 开关没被按下

C 灯丝烧坏了

5

右图显示一个电路。如何才能使电路中的小风扇转动得更快？

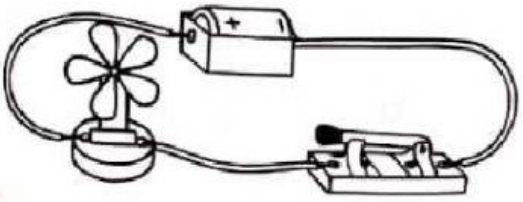


A 增加干电池的数量


B 增加电线的长度


C 增加小风扇的数量

LIVEWORKSHEETS

6 哪项电路中的灯泡最亮？

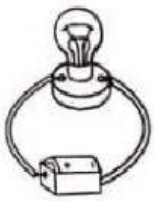A 

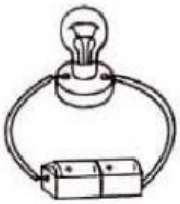B 

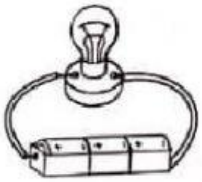C 

7 哪项物体会导电？

A 螺丝钉　　B 橡皮　　C 吸管

8 哪项物体可以成为一个电路的简单开关？


A 

B 


C 

9 右图显示物体的分类图。
根据这个分类图，哪种物体被放错组别？

A 钥匙
B 橡皮筋
C 铜线

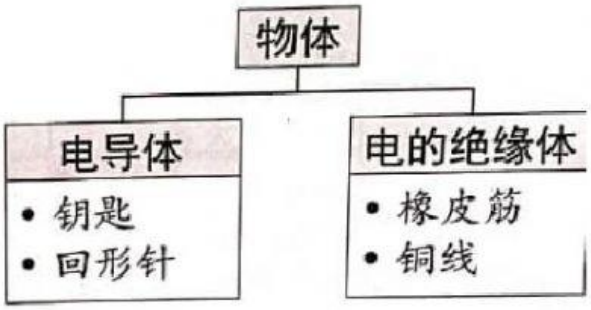

10 下图显示一项实验的观察结果。

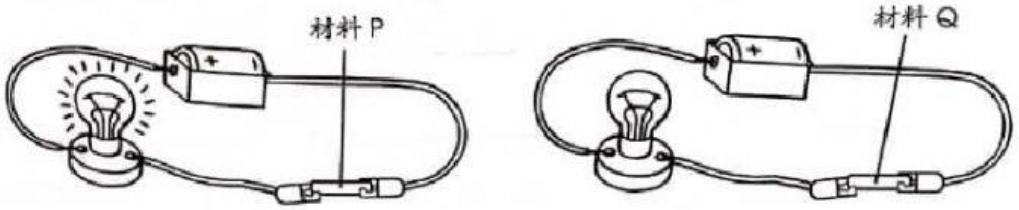

根据观察结果，哪项有关材料 P 和材料 Q 的说明是**正确**的？

A 材料 P 是塑料；材料 Q 是金属。
B 材料 P 是金属；材料 Q 是木材。
C 材料 P 是碳棒；材料 Q 是金属。

LIVEWORKSHEETS