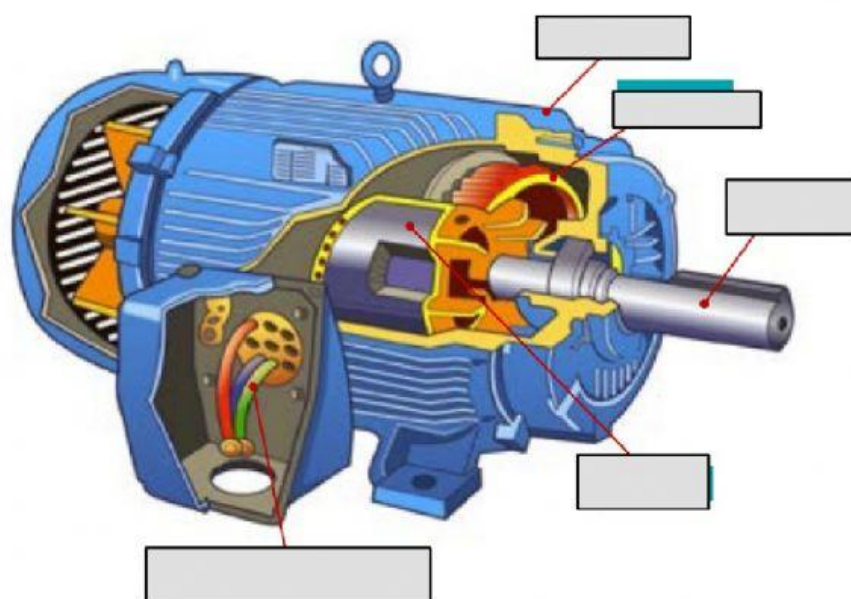
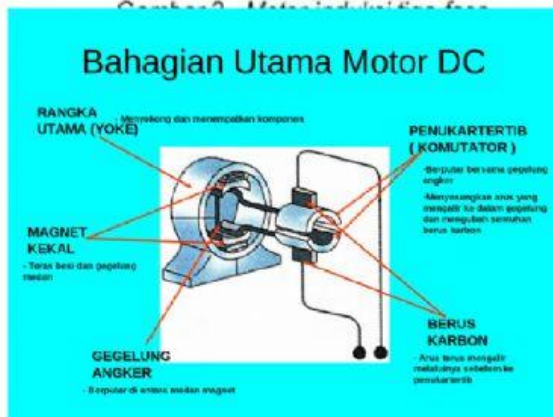
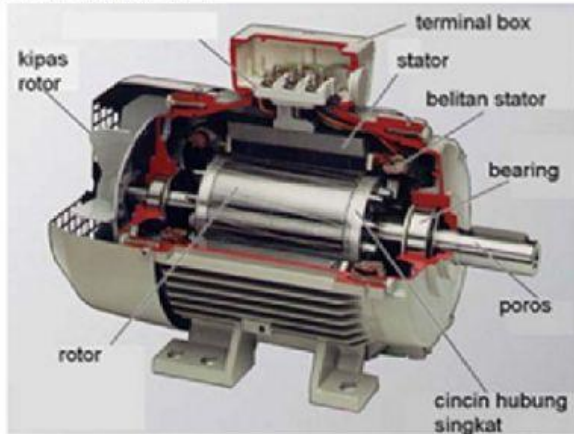




2. LUKISKAN SIMBOL BAGI MOTOR ELEKTRIK DI BAWAH



3.SENARAIKAN 5 ALATAN ELEKTRIK YANG BERFUNGSI MENGGUNAKAN BEBAN MOTOR AU

4. SENARAIKAN 5 ALATAN ELEKTRIK YANG BERFUNGSI MENGGUNAKAN BEBAN MOTOR AT