Komponen Elektrik

1. Nyatakan empat komponen elektrik

a.

b.

c.

d.

2.Komponen yang manakah berfungsi untuk membekalkan tenaga elektrik?

3. Apakah fungsi suis

4. Apakah fungsi:

a. Mentol:

b. Wayar penyambung:

LIVEWORKSHEETS

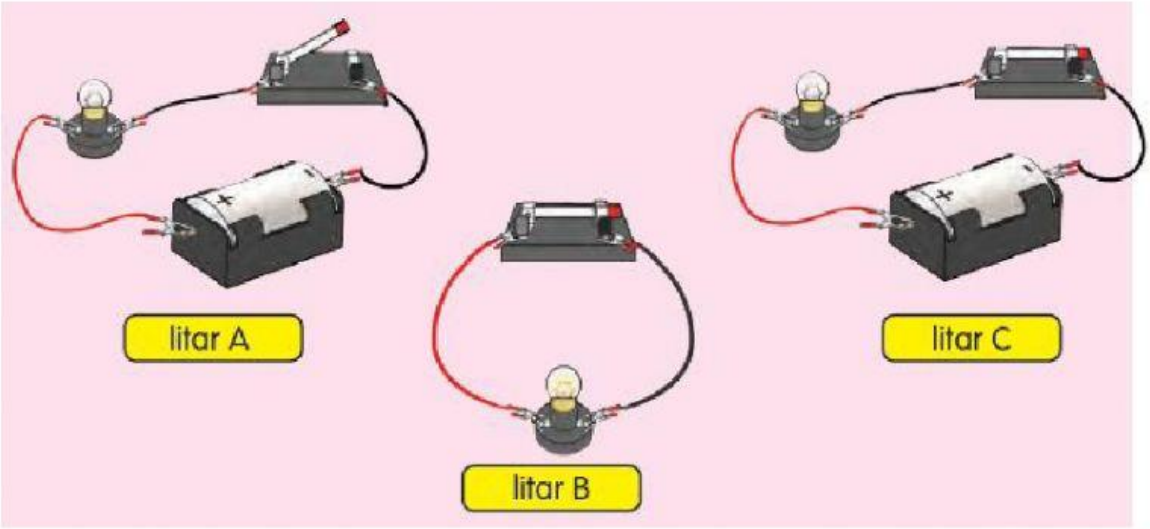

5. a) Mentol pada litar manakah yang akan menyala? Mengapa?

b) Mentol pada litar manakah yang tidak akan menyala? Mengapa?

LIVEWORKSHEETS