ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....


บทที่ 3 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้กับของเล่น

ใบงานเรื่อง วงจรไฟฟ้า

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


1. จากแผนภาพต่อไปนี้ ให้นักเรียนเลือกตอบเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าประเภทใด

1.1

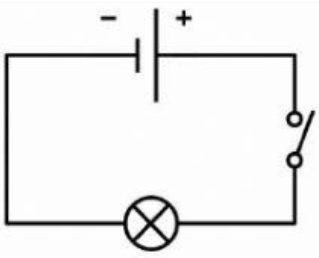


แบบอนุกรม หรือ แบบขนาน

1.2

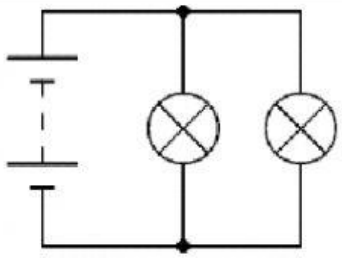


แบบอนุกรม หรือ แบบขนาน

1.3

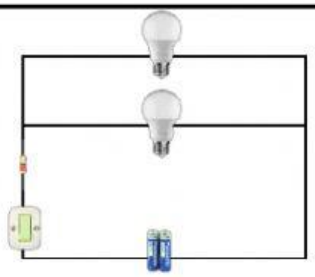

แบบอนุกรม หรือ แบบขนาน

1.4

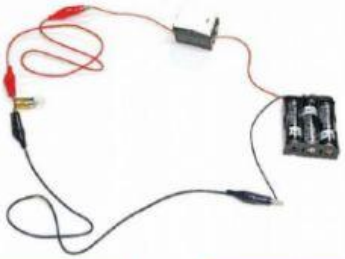

แบบอนุกรม หรือ แบบขนาน

2. จากแผนภาพต่อไปนี้ให้นักเรียนนำสัญลักษณ์มาเติมในช่องว่างให้วงจรไฟฟ้านี้สมบูรณ์

