LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

nama :


kelas :

email guru: ukhtigita@gmail.com

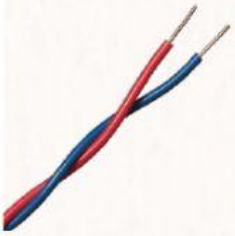i. pasangkanlah gambar dan pernyataan berikut dengan benar!



Alat yang dapat menyambung dan memutus arus llistrik pada rangkaian listrik



Menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif




Konduktor yang mengalirkan arus listrik





Mengubah energi listrik menjadi energi cahaya

LIVEWORKSHEETS

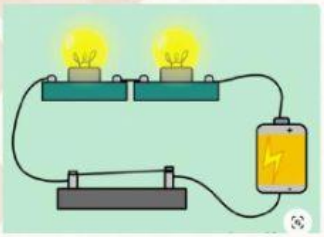ii. pilihlah jenis rangkaian berikut ini dengan benar!



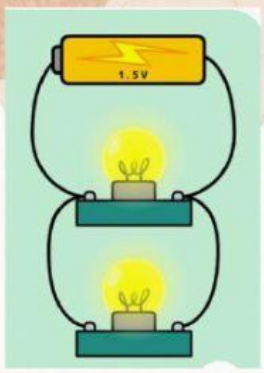

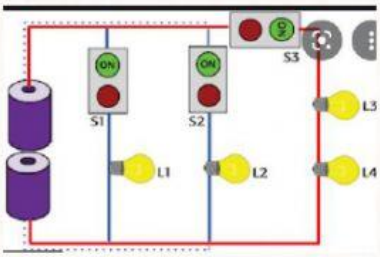

LIVEWORKSHEETS