اسم الطالبة : _____

الصف : الثالث الإعدادي / ف ___

تقييم الهدف الأول

لاحظ الرسم المجاور الذي يمثل دائرة كهربائية بسيطة مغلقة؛ ثم أجب عن الأسئلة التالية:

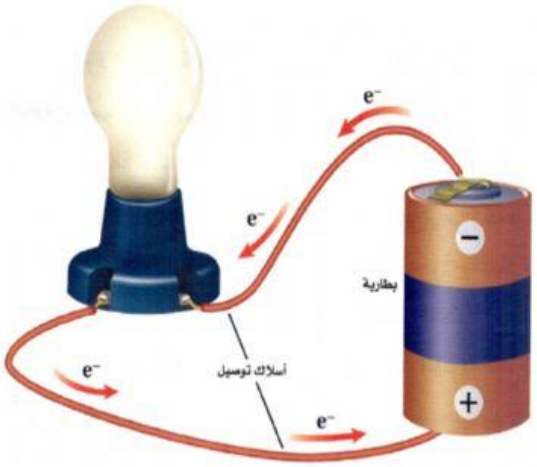

1- مامصدر الإلكترونات التي تتدفق عبر الدائرة الكهربائية؟

2- ما تحولات الطاقة في كل من:

- البطارية:
- المصباح:

3- ما السبب في انخفاض قدرة البطارية؟

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
LIVEWORKSHEETS