حصة تعزيز تعلم

مدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات　　قسم العلـــــــوم

نشاط صفي رقم (1)　التيار الكهربائي　　الاسم / .....

التاريخ : ...10...../..9...../.... 2021.

السؤال الأول:اكتبي المصطلح العلمي الدال علي مايلي:

1) (.....) تدفق للشحنات الكهربائية عبر الموصلات
2) (.....) سريان الشحنات الكهربائية عبر حلقه موصله ومغلقه
3) (.....) مقياس لمقدار مايكتسبه كل إلكترون من طاقة وضع كهربية

السؤال الثاني : أكملي مايأتي :

1) ينتج التيار الكهربي في المواد الصلبة بسبب ..... بينما المواد السائلة بسبب.....
2) يقاس التيار الكهربي بوحده ..... بينما قياس وحده الجهد الكهربي بوحده.....
3) تتكون الدائرةالكهربية من 1- ..... 2-..... 3- .....
4) يسري التيار الكهربي في الدائره المغلقة من القطب ..... إلي القطب .....
5) تزود البطارية الأجهزة الكهربائية بـ .....
6) في البطاريات القلوية تفصل ..... بين قطبي البطارية ويحدث التفاعل الكيميائي داخل هذه العجينة حيث تتحرك الإلكترونات داخل البطارية من الطرف الموجب إلى الطرف السالب.

السؤال الثالث : فسري؟ما السبب في :

- انخفاض قدرة البطارية بعد فترة من استخدامها؟

.....

اعداد	بإشراف منسقة المادة	يعتمد مديرة المدرسة
أ.أمنية منصور	أ.بدور عبد الوهاب محمد	أ- منى أحمد

LIVEWORKSHEETS