
الاسم /

نشاط تقييمي باستخدام
liveworksheat

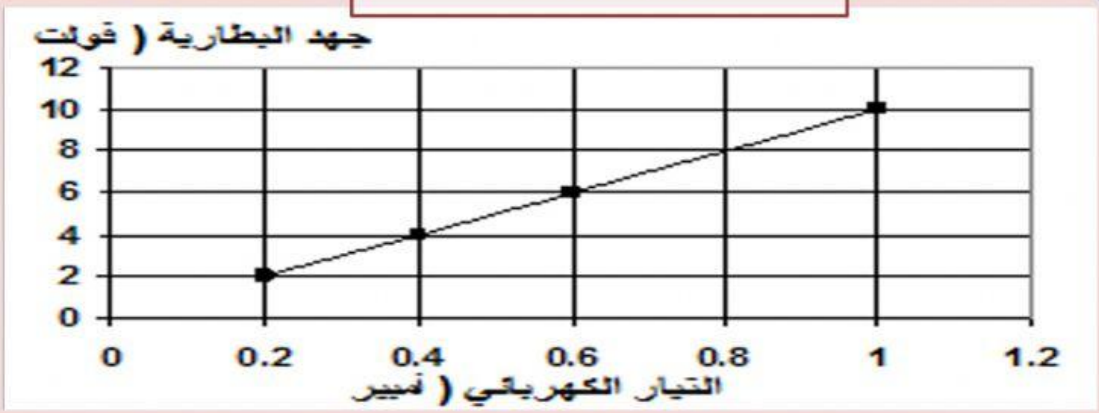

1- صف العلاقة بين جهد البطارية والتيار الكهربائي ؟
2- ما قيمة جهد البطارية إذا كان تيار الدائرة 0.8 أمبير ؟

3- كم يساوي التيار الكهربائي عندما يكون جهد البطارية 12 فولتًا ؟

LIVEWORKSHEETS