โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเอกชัย : เรียนออนไลน์


วิชาวิทยาศาสตร์


เรื่อง : การต่อวงจรไฟฟ้า

ชื่อ - นามสกุล _____ชั้น_____เลขที่_____

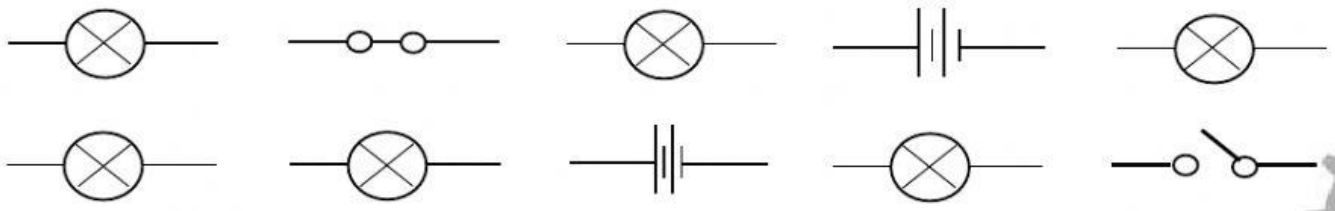
****


คำชี้แจง : ให้นักเรียนลากสัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้ เติมให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง



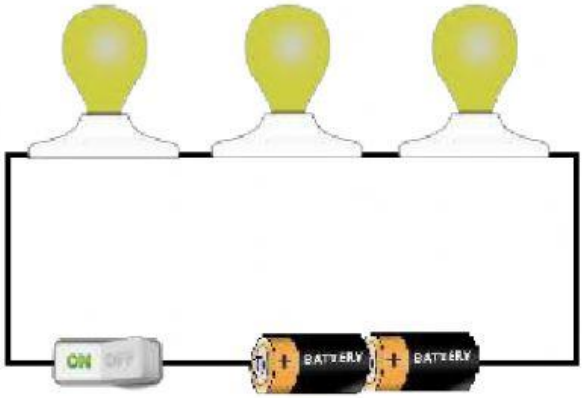



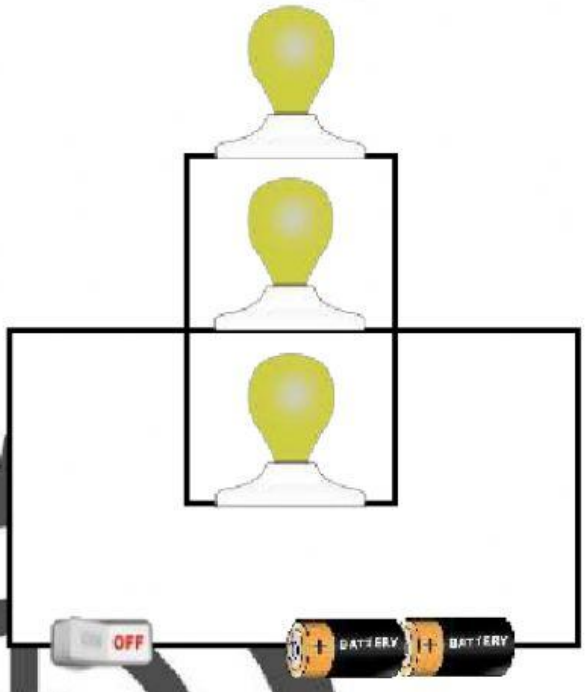

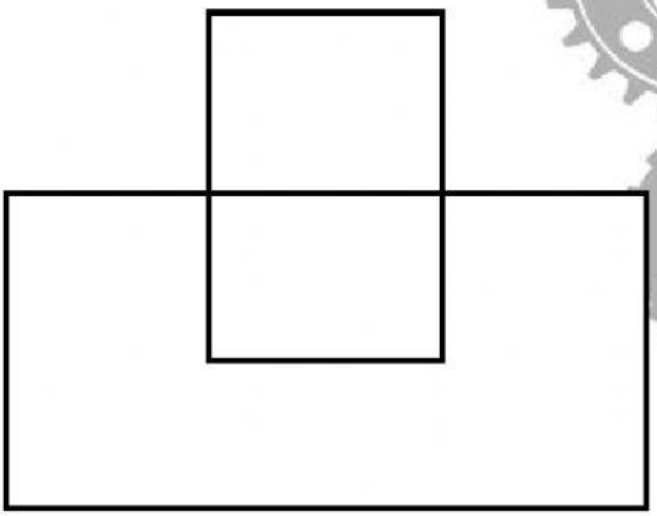

LIVEWORKSHEETS