
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
SDN SUKABUMI UTARA 03 PAGI

NAMA :

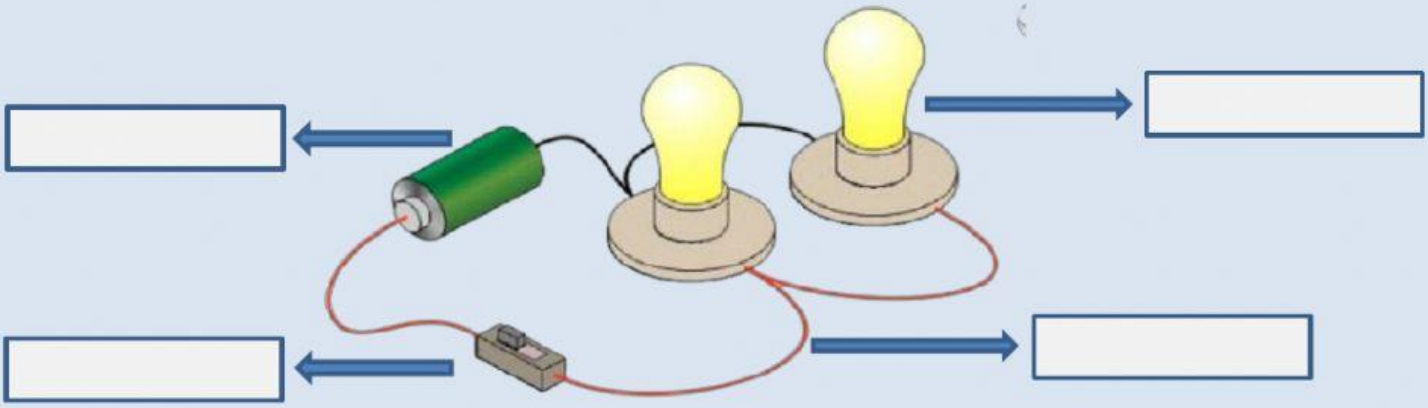1. Tentukan komponen listrik dibawah ini dengan tepat!



KABEL | LAMPU | SAKELAR | BATERAI

---

2. Pasangkan komponen listrik dengan fungsinya!

BATERAI	**Menyambung dan memutus arus listrik**
SAKELAR	**Benda yang menghantarkan arus listrik**
LAMPU	**Sumber cahaya setelah dialiri arus listrik**
KABEL	**Sumber energi listrik**

LIVEWORKSHEETS