
ใบงาน เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายให้ถูกต้อง

สวิตช์	หลอดไฟ	แหล่งกำเนิดไฟฟ้า	สายไฟ

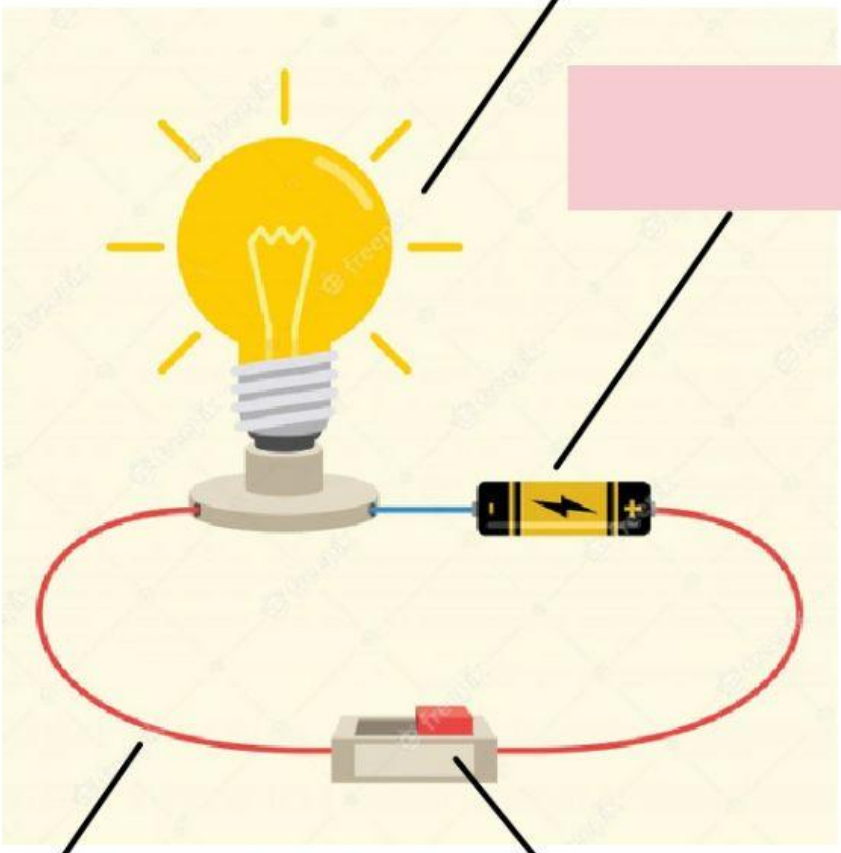

ชื่อ-นามสกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ .....

LIVEWORKSHEETS