ورقة عمل – تقييمية

الاسم:	الصف:
هدف ورقة العمل: أن تذكر الطالبة وظيفة مكونات الدائرة الكهربائية.	

صل بخط بين كل مكون والوظيفة التي يؤديها:

فتح وغلق الدائرة الكهربائية	الخلية الكهربائية
تزويد الدائرة الكهربائية بالطاقة	المفتاح الكهربائي
توصيل مكونات الدائرة الكهربائية معاً	المصباح الكهربائي
مصدر الضوء	الأسلاك

LIVEWORKSHEETS