

SENIN, 4 OKTOBER 2021


Tema 3 St 3 PB 1 IPA PERBEDAAN RANGKAIAN SERI DAN PARALEL

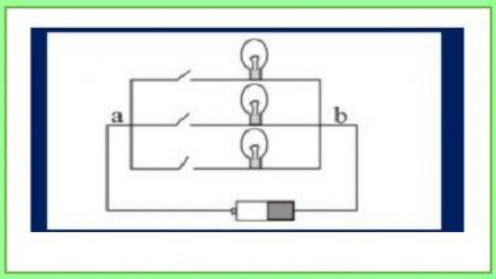Isilah kotak kuning dengan memilih jawaban di bawah!



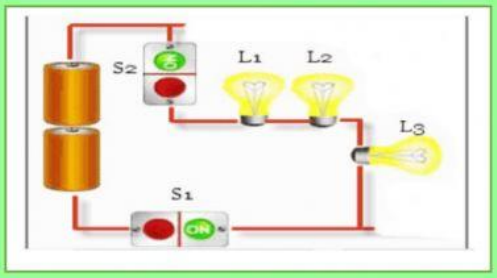

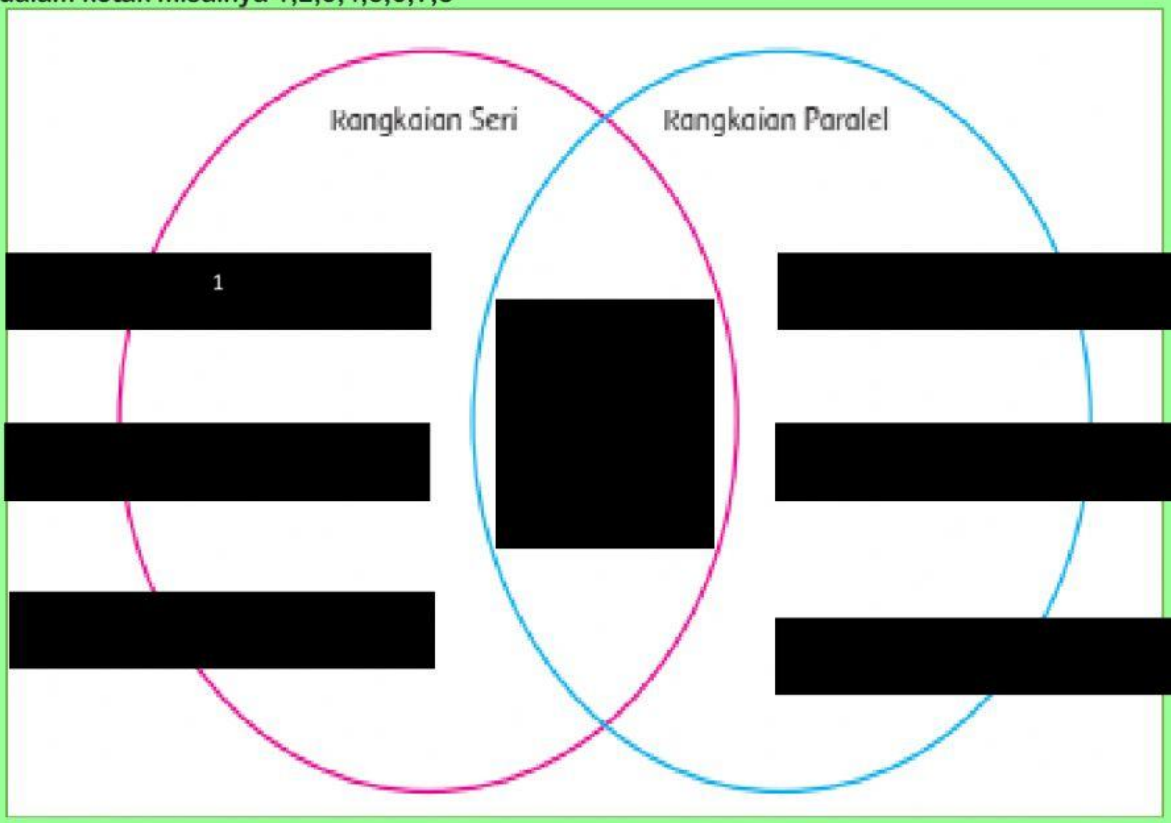Amati rangkaian seri dan rangkaian paralel di atas!
Temukan persamaan dan perbedaannya rangkaian seri dan rangkaian paralel di atas!
Pilih jawaban di bawah kemudian tempelkan ke diagram venn berikut dengan mengisi angka dalam kotak misalnya 1,2,3,4,5,6,7,8



Rangkaian Seri

Rangkaian Paralel

1 Jika satu lampu mati, maka semua lampu ikut mati

2 Membutuhkan banyak komponen listrik

3 Untuk menyalakan rangkaian listrik yang memiliki arus, tegangan dan hamabatan

4 Rangkain Listrik membutuhkan sumber energi listrik

5 Dipasang secara berderet tanpa cabang

6 Lampu menyala lebih redup

7 Lampu menyala lebih terang

8 Dipasang sejajar terbentuk cabang diantara sumber listrik

LIVEWORKSHEETS