

MODUL 7.1 : SETERIKA ELEKTRIK

1. Rajah menunjukkan bahagian utama seterika elektrik.

**A****B****C****D**

Berdasarkan Rajah di atas, namakan bahagian yang berlabel **A**, **B**, **C** dan **D** pada ruang jawapan.

A	
B	
C	
D	


2. Berikut adalah bahagian utama seterika elektrik.

A	Fius Terma
B	Pelaras Suhu
C	Lampu Pandu
D	Talian Bekalan
E	Elemen Pemanas


Padankan bahagian utama itu dengan pernyataan fungsi yang betul dengan menulis **A**, **B**, **C**, **D** dan **E** pada ruang jawapan.

Pernyataan	Ruang Jawapan
Membekalkan haba kepada plat tapak seterika elektrik	
Mengatur suhu pada tahap kepanasan tetapan	
Menghubungkan seterika elektrik kepada bekalan kuasa	
Mengeluarkan cahaya semasa seterika beroperasi	
Memutuskan litar apabila berlaku lebihan arus / haba	

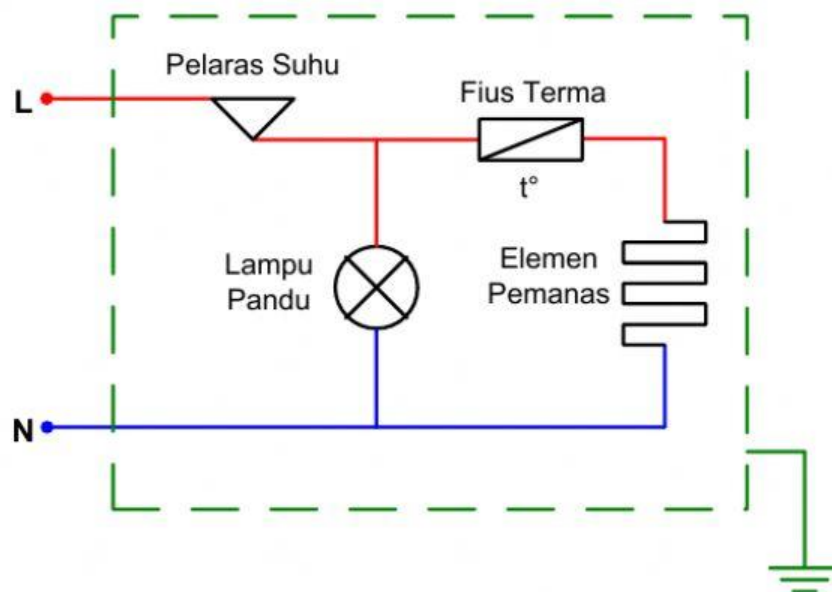3. Rajah menunjukkan litar skematik seterika elektrik.



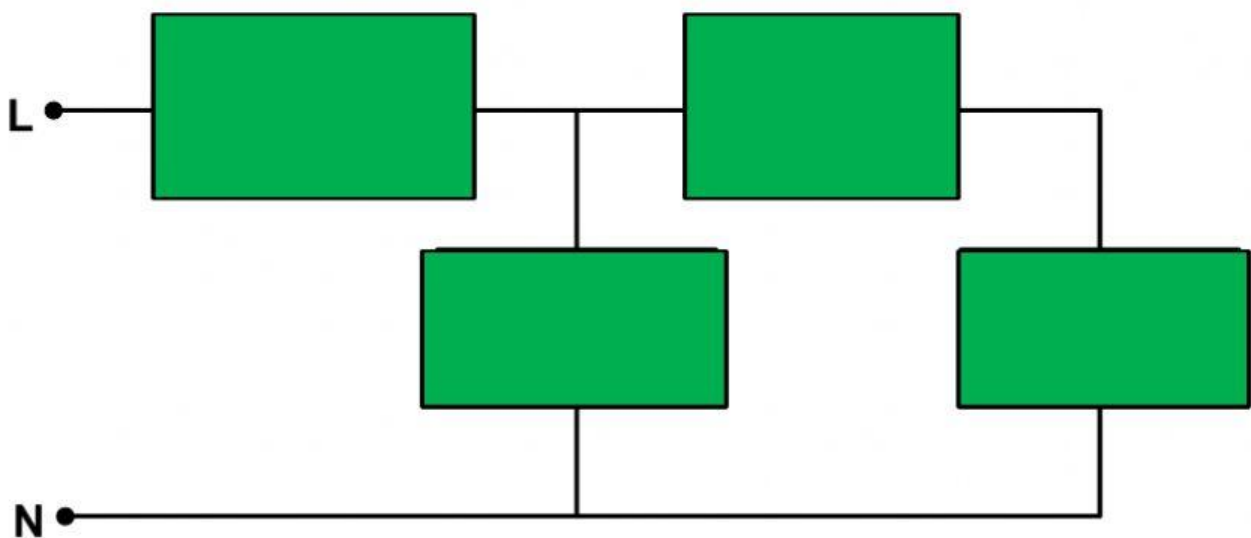Berdasarkan litar skematik di atas lengkapkan rajah blok seterika elektrik di bawah.



4. Berikut adalah pernyataan langkah kerja mengendali seterika elektrik yang tidak mengikut urutan.

Berdasarkan pernyataan itu, susun langkah kerja mengendali seterika elektrik mengikut urutan yang betul dengan menulis **1, 2, 3, 4, 5** dan **6** pada ruang jawapan.

Pernyataan Langkah Kendalian	Ruang Jawapan
OFF suis soket dan tanggalkan palam 3 pin	
Setelah selesai, laras tombol pelaras suhu pada MIN.	
Tetapkan tombol pelaras suhu pada kedudukan MIN.	
Apabila lampu pandu menyala, seterika sedia untuk digunakan.	
Letakkan seterika secara berdiri pada permukaan rata. ON suis soket.	
Pilih suhu dikehendaki dengan memutar tombol pelaras suhu.	